

CS-223 Digital Design
Lab3 Preliminary Report
Ege İpekci 21902333
08.06.2023

B)

```
module one_to_two_decoder(
```

```
input logic d,
```

```
input logic en,
```

```
output logic [1:0]y
```

```
);
```

```
always @ ( d or en)
```

```
if( en == 1'b1 )
```

```
begin
```

```
    casez(d)
```

```
        1'b0 : y = 2'b01;
```

```
        1'b1 : y = 2'b10;
```

```
    endcase
```

```
end
```

```
    else
```

```
begin
```

```
    y = 2'b00;
```

```
end
```

```
endmodule
```

```
module testbench();
```

```
logic d;
```

```
logic en;
```

```
logic [1:0] y;
```

```
one_to_two_decoder uut( d, en, y);
```

```
initial begin
```

```
    en = 0; #10;
```

```
    d=0; #10;
```

```

    d=1; #10;

    en = 1; #10;

    d=0; #10;

    d=1; #10;

    end

endmodule

```

C)

```

module two_to_four_decoder(
input logic [1:0]d,
input logic en,
output logic [3:0]y
);
    logic [1:0]t;
    one_to_two_decoder d1(d[1], en,t );
    one_to_two_decoder d2(d[0], t[0], y[1:0] );
    one_to_two_decoder d3( d[0], t[1], y[3:2]);
endmodule

```

```

module testbench(
);
    logic [1:0]d;
    logic en;
    logic [3:0]y;

    two_to_four_decoder uut(d,en,y);

```

```

initial begin
    en=0; #10;
    d[1]=0; d[0]=0; ; #10;
    d[0]=1; #10;

```

```

    d[1]=1; d[0]=0; #10;
    d[0]=1; #10;
    en=1; #10;
    d[1]=0; d[0]=0; ; #10;
    d[0]=1; #10;
    d[1]=1; d[0]=0; #10;
    d[0]=1; #10;
    end
endmodule

```

D)

```

module twoToOneMux(
input logic m[1:0],
input logic s,
output logic y
);

```

```

    always @ (m or s or y)
    if ( s == 0 )
        y = m[0];
    else
        y = m[1];
endmodule

```

E)

```

module four_to_one_mux(
input logic m[3:0],
input logic s[1:0],
output logic y
);
    logic y1, y2;

```

```

twoToOneMux m1( m[1:0], s[0], y1 );
twoToOneMux m2( m[3:2], s[0], y2 );


logic temp[1:0];
assign temp[0] = y1;
assign temp[1] = y2;


twoToOneMux m3( temp, s[1], y );
endmodule


module testbench();
logic m[3:0];
logic s[1:0];
logic y;

four_to_one_mux uut( m[3:0],s, y );


initial begin
for(int i = 0; i <64; i++) begin
    if(i % 2 == 0)
        m[0] = 0;
    else
        m[0] = 1;


    if(i % 4 == 0 || i % 4 == 1 )
        m[1] = 0;
    else
        m[1] = 1;
    if(i%8==0 || i%8==1 || i%8==2 || i%8==3)
        m[2] = 0;
    else

```

```
        m[2] = 1;
    if(i%16==0 || i%16==1 || i%16==2 || i%16==3 || i%16==4 || i%16==5 || i%16==6 || i%16==7)
        m[3] = 0;
    else
        m[3] = 1;
    if( ( i % 32 ) - 15 < 0 )
        s[0] = 0;
    else
        s[0] = 1;
    if(i - 32 < 0)
        s[1] = 0;
    else
        s[1] = 1;

    #10;
end
end
endmodule
```

F)

 

```

module AND(
    input logic a,b,
    output logic v
);
    assign v = a & b;
endmodule

```

```


module INV(
    input logic a,
    output logic y
);
    assign y = ~a;
endmodule

```

```
module OR(  
    input logic a,b,  
    output logic z  
);  
    assign z = a || b;  
endmodule
```

```
module eight_to_one_mux(  
    input logic [7:0]m,  
    input logic [2:0]s3,  
    output logic y  
);  
    logic y1, y2, y3, y4, y5;  
  
    fourToOneMux mux1( m[3:0],s3[1:0], y1 );  
    INV inv1( s3[2], y5 );  
    AND and1(y1, y5, y3 );  
  
    fourToOneMux mux2( m[7:4],s3[1:0], y2 );  
    AND and2(y2, s3[2], y4 );  
    OR or1( y3, y4, y);  
Endmodule
```


G)

 

```

module mux2(
    input logic a,b,c,d,
    output logic y
);
    logic [3:0]o;
    logic [2:0]s;
    logic [1:0]s1;
    logic [7:0]m;

    assign s[2] = d;
    assign s[1] = c;
    assign s[0] = a;

    assign s1[1] = b;
    assign s1[0] = d;
    two_to_four_decoder decoder(s1, 1, o);

```

```
assign m[0] = o[0];
```

```
assign m[1] = 1;
```

```
assign m[2] = 1;
```

```
assign m[3] = o[0];
```

```
assign m[4] = o[3];
```

```
assign m[5] = o[3];
```

```
assign m[6] = 0;
```

```
assign m[7] = o[3];
```

```
eight_to_one_mux mux(m,s,y);
```

```
endmodule
```